

# Tabla de contenidos

<b>Presentación .....</b>	vii
<b>1. Diseño de amplificadores monoetapa.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Amplificadores con transistores bipolares de juntura.....</b>	<b>2</b>
<b>1.1.1. Configuración en emisor común .....</b>	<b>2</b>
<b>1.1.1.1. Emisor común con capacitor de emisor .....</b>	<b>2</b>
<b>1.1.1.2. Análisis del amplificador empleando parámetros T para EC.....</b>	<b>2</b>
<b>1.1.1.3. Análisis del Amplificador EC sin <math>C_E</math> .....</b>	<b>5</b>
<b>1.1.1.4. Criterios de diseño para emisor común.....</b>	<b>6</b>
<b>1.1.2. Diseño de amplificadores en configuración base común .....</b>	<b>20</b>
<b>1.1.2.1. Circuito equivalente con parámetros T si <math>C_B</math>.....</b>	<b>20</b>
<b>1.1.2.2. Circuito equivalente con <math>C_B</math>.....</b>	<b>21</b>
<b>1.1.3. Diseño de amplificadores en configuración colector común .....</b>	<b>26</b>
<b>1.1.3.1. Análisis empleando parámetros T para colector común .....</b>	<b>26</b>
Ejercicios propuestos .....	31
<b>1.2. Diseño de amplificadores con transistores de efecto de campo JFET .....</b>	<b>32</b>
<b>1.2.1. El JFET .....</b>	<b>32</b>
<b>1.2.2. Características del JFET.....</b>	<b>33</b>
<b>1.2.2.1. Características de salida .....</b>	<b>33</b>
<b>1.2.2.2. Características de transferencia .....</b>	<b>33</b>
<b>1.2.2.3. Circuito equivalente del JFET en AC: características de salida .....</b>	<b>34</b>
<b>1.2.3. Diseño de amplificadores en las diferentes configuraciones .....</b>	<b>35</b>
<b>1.2.3.1. Configuración fuente común.....</b>	<b>35</b>
<b>1.2.3.2. Configuración drenaje común .....</b>	<b>40</b>
<b>1.2.3.3. Configuración compuerta común .....</b>	<b>43</b>
<b>1.3. Diseño de amplificadores con amplificadores operacionales .....</b>	<b>44</b>
<b>1.3.1. Características del amplificador operacional ideal .....</b>	<b>45</b>

<b>1.3.2.</b>	Método de análisis del amplificador operacional ideal .....	46
Ejercicios propuestos .....	53	
Resumen .....	55	
<b>2. Diseño de amplificadores multietapa</b> .....	57	
<b>2.1.</b>	Introducción .....	57
<b>2.2.</b>	Acoplamiento de etapas amplificadoras .....	58
<b>2.2.1.</b>	Amplificador en cascada con acoplamiento RC .....	58
<b>2.2.2.</b>	Amplificadores JFET-TBJ en cascada con acoplamiento RC .....	62
<b>2.2.3.</b>	Amplificador con acoplamiento directo .....	64
<b>2.2.4.</b>	Amplificadores en cascada con acoplamiento por transformador .....	66
<b>2.3.</b>	Tipos de configuración multietapa.....	67
<b>2.3.1.</b>	Diseño de amplificadores en cascada.....	68
<b>2.3.2.</b>	Conexión Cascode.....	73
<b>2.3.3.</b>	Circuito Darlington .....	83
2.3.3.1.	Configuración Darlington compuesto ( <i>compound</i> ) .....	84
2.3.3.2.	Emisor común en la configuración Darlington .....	85
2.3.3.3.	Colector común en la configuración Darlington .....	86
2.3.3.4.	Colector común en la configuración Darlington compuesto .....	89
<b>2.3.4.</b>	Circuito amplificador con autoelevación .....	89
<b>2.4.</b>	Amplificador diferencial.....	94
<b>2.4.1.</b>	Amplificador diferencial con fuente de corriente .....	98
Ejercicios propuestos .....	105	
Resumen .....	106	
<b>3. Respuesta de frecuencia</b> .....	107	
<b>3.1.</b>	Decibeles .....	107
<b>3.1.1.</b>	Diagrama de Bode.....	109
<b>3.2.</b>	Respuesta de frecuencia en baja frecuencia .....	111
<b>3.2.1.</b>	Respuesta en baja frecuencia para el amplificador en emisor común.....	111
<b>3.2.2.</b>	Respuesta en baja frecuencia del FET (fuente común) .....	117
<b>3.3.</b>	Respuesta de frecuencia en alta frecuencia .....	118
<b>3.3.1.</b>	Influencia de los parámetros de la red.....	118
<b>3.3.2.</b>	Respuesta en alta frecuencia para el amplificador en emisor común.....	119
<b>3.4.</b>	Respuesta de frecuencia para amplificadores en cascada .....	123
<b>3.4.1.</b>	Respuesta de frecuencia para la configuración Cascode.....	131

Ejercicios propuestos .....	132
Resumen .....	134
<b>4. Realimentación .....</b>	<b>135</b>
<b>4.1. Tipos de realimentación .....</b>	<b>135</b>
<b>4.1.1. Realimentación negativa .....</b>	<b>135</b>
<b>4.1.2. Realimentación positiva .....</b>	<b>136</b>
<b>4.1.3. Reducción del ruido y distorsión no lineal .....</b>	<b>137</b>
<b>4.1.4. Aumento del ancho de banda .....</b>	<b>137</b>
<b>4.1.5. Estabilidad de ganancia con realimentación .....</b>	<b>138</b>
<b>4.2. Tipos de conexión de realimentación .....</b>	<b>139</b>
<b>4.2.1. Realimentación en serie .....</b>	<b>141</b>
<b>4.2.2. Realimentación en paralelo .....</b>	<b>141</b>
<b>4.2.3. Realimentación de voltaje .....</b>	<b>141</b>
<b>4.2.4. Realimentación de corriente .....</b>	<b>142</b>
<b>4.3. Ejemplos de aplicación .....</b>	<b>143</b>
<b>4.3.1. Realimentación de voltaje en serie (RSDP) .....</b>	<b>143</b>
<b>4.3.2. Realimentación de corriente en serie (RSDS) .....</b>	<b>146</b>
<b>4.3.3. Realimentación de voltaje en paralelo (RPDP) .....</b>	<b>149</b>
<b>4.3.4. Realimentación de corriente en paralelo .....</b>	<b>149</b>
<b>4.3.5. Realimentación de voltaje en serie (RSDP) .....</b>	<b>151</b>
<b>4.4. Aplicaciones de la realimentación positiva .....</b>	<b>156</b>
<b>4.4.1. Osciladores senoidales .....</b>	<b>156</b>
<b>4.4.2. Condiciones de oscilación .....</b>	<b>156</b>
<b>4.4.3. Oscilador RC de desplazamiento de fase .....</b>	<b>157</b>
<b>4.4.3.1. Adelanto de fase .....</b>	<b>158</b>
<b>4.4.3.2. Retardo de fase .....</b>	<b>158</b>
<b>4.4.4. Oscilador tipo puente de Wien .....</b>	<b>164</b>
Ejercicio propuesto .....	166
Resumen .....	166
<b>5. Filtros activos .....</b>	<b>167</b>
<b>5.1. Definiciones .....</b>	<b>167</b>
<b>5.2. Filtros activos .....</b>	<b>168</b>
<b>5.2.1. Filtros activos de primer orden (Butterworth) .....</b>	<b>168</b>
<b>5.2.1.1. Filtro RC pasa bajos .....</b>	<b>168</b>
<b>5.2.1.2. Filtro RC pasa altos .....</b>	<b>172</b>
<b>5.2.2. Filtros de segundo orden con un solo amplificador .....</b>	<b>173</b>

5.2.2.1.	Filtro pasa bajos de segundo orden .....	173
5.2.2.2.	Filtro pasa altos de segundo orden .....	177
5.2.2.3.	Filtro pasa banda de segundo orden.....	179
<b>5.2.3.</b>	Filtro Butterworth pasa basjos -60dB/dC .....	183
Ejercicios propuestos .....		186
Resumen .....		187
<b>6.</b>	<b>Fuentes reguladas de voltaje .....</b>	189
<b>6.1.</b>	Introducción .....	189
<b>6.2.</b>	Características generales .....	189
<b>6.2.1.</b>	Regulador de voltaje en serie .....	189
<b>6.3.</b>	Análisis de un circuito regulador de voltaje .....	198
<b>6.3.1.</b>	Calculo de la fuente de corriente .....	199
<b>6.4.</b>	Circuitos de protección .....	200
<b>6.5.</b>	Limitación de corriente en forma continua y discreta.....	202
<b>6.6.</b>	Análisis DC para un regulador de voltaje completo.....	203
Ejercicios propuestos .....		214
Resumen .....		215
<b>7.</b>	<b>Amplificador de potencia de baja frecuencia.....</b>	219
<b>7.1.</b>	Introducción .....	219
<b>7.2.</b>	Tipos o clases de amplificadores de potencia.....	219
<b>7.2.1.</b>	Amplificador de potencia clase A .....	218
<b>7.2.2.</b>	Amplificador en contrafase (Push-Pull) clase B.....	223
<b>7.2.3.</b>	Amplificador Cuasi complementario clase A-B.....	229
Resumen .....		232
<b>Referencias .....</b>		233